

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabenstellung	3
2 Grundlagen	3
3 Versuchsanordnung	3
3.1 ohmsche Last in Wechselstromkreis	3
3.2 Symmetrische Last in Dreieckschaltung	4
3.3 Symmetrische Last in Sternschaltung	5
3.4 Asymmetrische Last in Sternschaltung	7
3.5 Asymmetrische Last in Sternschaltung und simulierten Kabelbruch	8
3.6 Wirkleistungsmessung	8
3.7 Blindleistungsmessung	11
3.8 Bau eines rudimentärern Asynchron-Drehstrommotors	11
4 Geräteliste	14
5 Versuchsdurchführung und Messergebnisse	14
5.1 ohmsche Last in Wechselstromkreis	14
5.2 Symmetrische Last in Dreieckschaltung	14
5.3 Symmetrische Last in Sternschaltung	14
5.4 Asymmetrische Last in Sternschaltung	14
5.5 Asymmetrische Last in Sternschaltung und simulierten Kabelbruch	14
5.6 Wirkleistungsmessung	14
5.7 Blindleistungsmessung	14
5.8 Bau eines rudimentärern Asynchron-Drehstrommotors	14
6 Auswertung	14
6.1 ohmsche Last in Wechselstromkreis	14
6.2 Symmetrische Last in Dreieckschaltung	14
6.3 Symmetrische Last in Sternschaltung	14
6.4 Asymmetrische Last in Sternschaltung	14
6.5 Asymmetrische Last in Sternschaltung und simulierten Kabelbruch	14
6.6 Wirkleistungsmessung	14
6.7 Blindleistungsmessung	14
6.8 Bau eines rudimentärern Asynchron-Drehstrommotors	14
7 Diskussion	14
7.1 ohmsche Last in Wechselstromkreis	14
7.2 Symmetrische Last in Dreieckschaltung	14
7.3 Symmetrische Last in Sternschaltung	14
7.4 Asymmetrische Last in Sternschaltung	14

7.5 Asymmetrische Last in Sternschaltung und simulierten Kabelbruch	14
7.6 Wirkleistungsmessung	14
7.7 Blindleistungsmessung	14
7.8 Bau eines rudimentärern Asynchron-Drehstrommotors	14
8 Zusammenfassung	14
8.1 ohmsche Last in Wechselstromkreis	14
8.2 Symmetrische Last in Dreieckschaltung	14
8.3 Symmetrische Last in Sternschaltung	14
8.4 Asymmetrische Last in Sternschaltung	14
8.5 Asymmetrische Last in Sternschaltung und simulierten Kabelbruch	14
8.6 Wirkleistungsmessung	14
8.7 Blindleistungsmessung	14
8.8 Bau eines rudimentärern Asynchron-Drehstrommotors	14

1 Aufgabenstellung

- Leistungsmessung einer ohmschen Last in einem Wechselstromkreis
- Wirkleistungsmessung im Drehstromnetz bei einer symmetrischen ohmschen Last in Stern- und Dreieckschaltung mit Aronschaltung
- Wirk- und Blindleistungsmessung bei einer allgemeinen Last im Dreiphasennetz
- Bauen eines rudimentärern Asynchron-Drehstrommotors

2 Grundlagen

3 Versuchsanordnung

3.1 ohmsche Last in Wechselstromkreis

Um die ohmsche Last einer Glühlampe im Wechselstromkreis zu messen, wird folgender Versuchsaufbau aus Abbildung 1 realisiert.



Abbildung 1: Realer Versuchsaufbau für die Messung einer ohmschen Last
1 ... Transformator
2 ... seriell geschaltetes Strommessgerät
3 ... seriell geschaltetes Leistungsmessgerät mit parallelen Anschluss zum Verbraucher
4 ... ohmscher Verbraucher (Glühlampe)
5 ... parallel geschaltetes Spannungsmessgerät

3.2 Symmetrische Last in Dreieckschaltung

Um die Wirkleistung von symmetrischen Verbrauchern in einer Dreiecksschaltung zu messen, wird die Aronschaltung nach folgendem Schaltplan aus Abbildung 2 realisiert. Der tatsächliche Versuchsaufbau ist in Abbildung 3 ersichtlich.

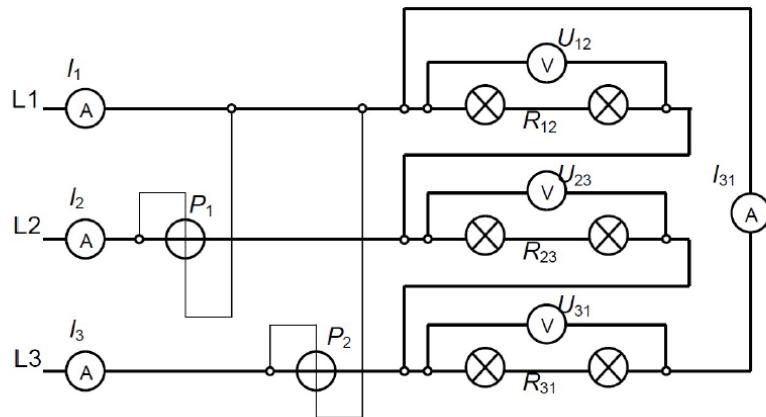


Abbildung 2: Schaltplan für die Messung der Wirkleistung mit Aronschaltung für symmetrische Verbraucher in Dreiecksschaltung [leistungsmessungvorbereitung]

I_i ... entsprechende Ströme gemessen mit entsprechenden Ampermeter A

U_i ... entsprechende Spannungen gemessen mit entsprechenden Voltmeter V

R_i ... entsprechender Widerstand durch die jeweiligen Verbraucher

P_i ... Powermeter in Aronschaltung

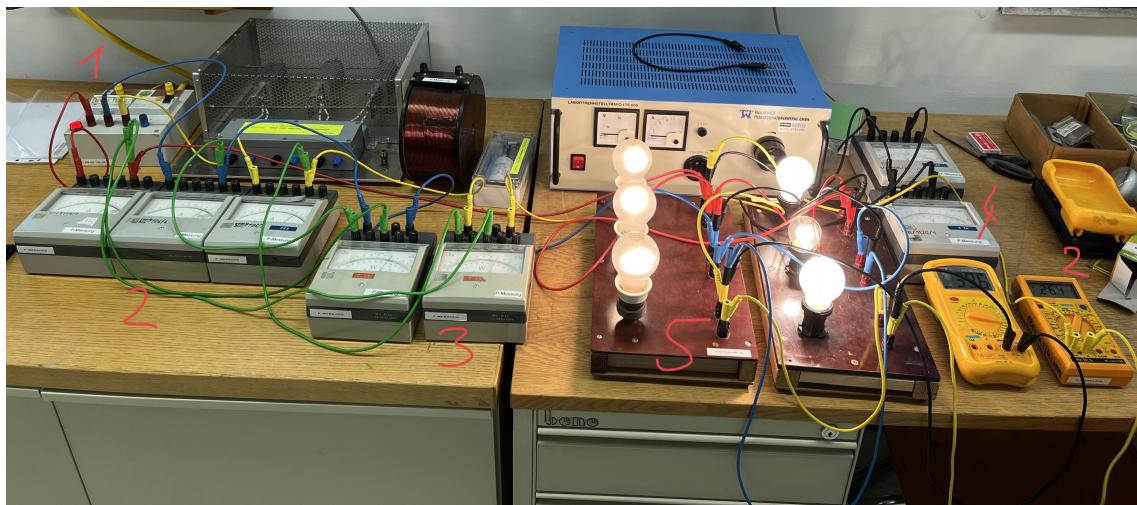


Abbildung 3: Realer Versuchsaufbau für die Messung der Wirkleistung mit Aronschaltung für symmetrische Verbraucher in Dreiecksschaltung. (Bei den Kabeln wurde ein Farbschema eingehalten, um eine bessere Übersicht zu ermöglichen.)
1 ... Versorgungsspannung (L_1 rot, L_2 blau, L_3 gelb)
2 ... seriell geschaltete Strommessgeräte
3 ... seriell geschaltete Leistungsmessgeräte mit parallelen Anschlüssen nach der Aronschaltung (grün)
4 ... parallel geschaltete Spannungsmessgeräte über die entsprechenden Verbraucher (schwarz)
5 ... symmetrisch verteilte ohmsche Verbraucher (Glühlampen)

3.3 Symmetrische Last in Sternschaltung

Um die Wirkleistung von symmetrischen Verbrauchern in einer Sternschaltung zu messen, wird die Aronschaltung nach folgendem Schaltplan aus Abbildung 4 realisiert. Der tatsächliche Versuchsaufbau ist in Abbildung 5 ersichtlich.

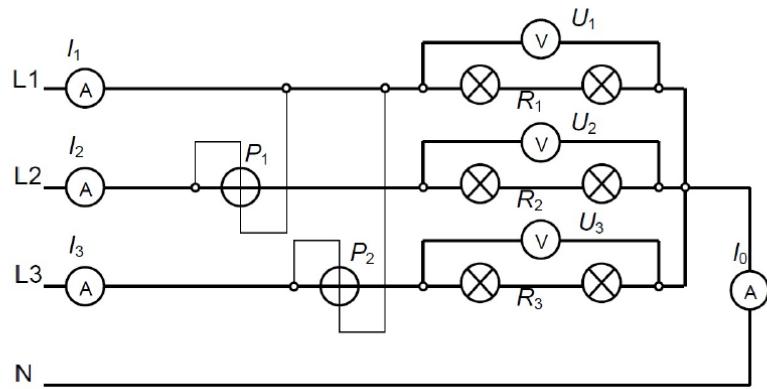


Abbildung 4: Schaltplan für die Messung der Wirkleistung mit Aronschaltung für symmetrische Verbraucher in Sternschaltung [leistungsmessungvorbereitung]

I_i ... entsprechende Ströme gemessen mit entsprechenden Ampermeter A

U_i ... entsprechende Spannungen gemessen mit entsprechenden Voltmeter V

R_i ... entsprechender Widerstand durch die jeweiligen Verbraucher
 P_i ... Powermeter in Aronschaltung

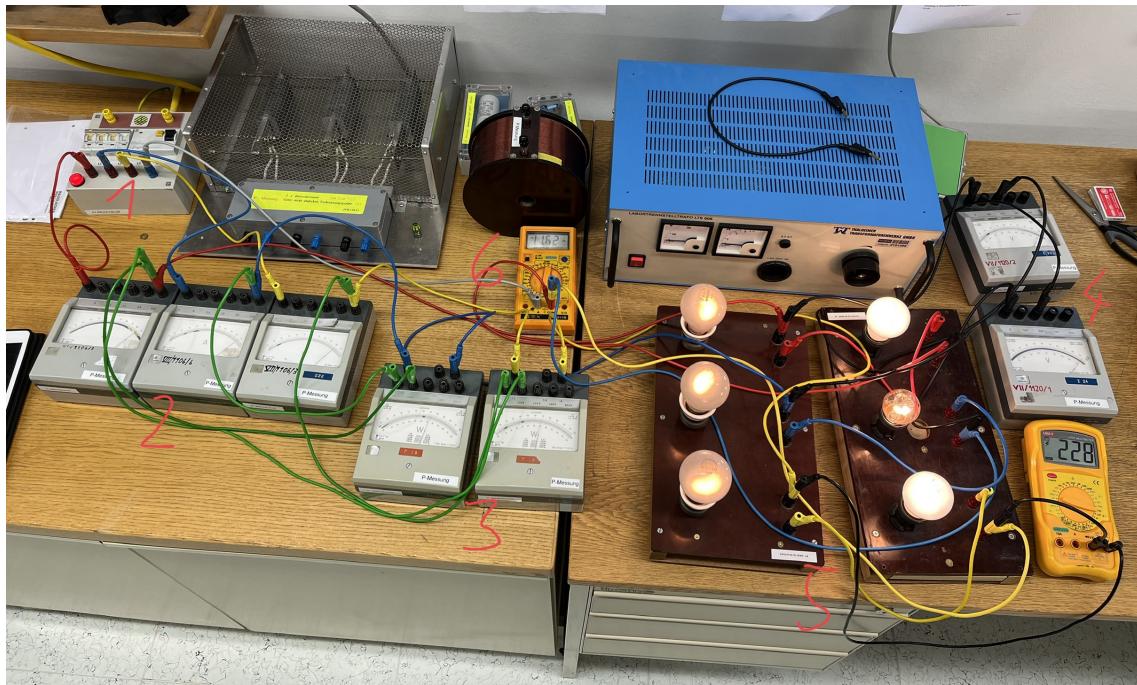


Abbildung 5: Realer Versuchsaufbau für die Messung der Wirkleistung mit Aronschaltung für symmetrische Verbraucher in Sternschaltung. (Bei den Kabeln wurde ein Farbschema eingehalten, um eine bessere Übersicht zu ermöglichen.)
1 ... Versorgungsspannung (L_1 rot, L_2 blau, L_3 gelb)
2 ... seriell geschaltete Strommessgeräte
3 ... seriell geschaltete Leistungsmessgeräte mit parallelen Anschlüssen nach der Aronschaltung (grün)
4 ... parallel geschaltete Spannungsmessgeräte über die entsprechenden Verbraucher (schwarz)
5 ... symmetrisch verteilte ohmsche Verbraucher (Glühlampen)
6 ... Strommessgerät zwischen Sternpunkt und Neutralleiter (grau)

3.4 Asymmetrische Last in Sternschaltung

Um eine asymmetrische Last zu erreichen, wird der Aufbau aus Abbildung 4 herangezogen, mit dem Unterschied, dass die Glühlampen nicht gleichmäßig auf die Leiter aufgeteilt werden. Die gewählte Konfiguration ist in Abbildung 6 ersichtlich.



Abbildung 6: Entsprechende Konfiguration für eine asymmetrische Verteilung der Last mit folgenden Verteilungen auf den Strängen:
 $L_1 \dots 1 \times 60 \text{ W}$
 $L_2 \dots 2 \times 75 \text{ W}$
 $L_3 \dots 1 \times 75 \text{ W und } 2 \times 60 \text{ W}$

3.5 Asymmetrische Last in Sternschaltung und simulierten Kabelbruch

Um einen Kabelbruch zu simulieren, wird der Aufbau aus Abbildung 4 herangezogen. Nun wird der Kontakt des Neutralleiters unterbrochen, indem das graue Kabel, sichtbar in Abbildung 3, aus dem Strompfad des Multimeters entfernt und in den Spannungsbereich gesteckt wird, um eine Spannungsmessung zu ermöglichen.

3.6 Wirkleistungsmessung

Um die Wirkleistung von allgemeinen Verbrauchern in Sternschaltung zu bestimmen, wird die Schaltung nach folgendem Schaltplan aus Abbildung 7 aufgebaut. Der tatsächliche Versuchsaufbau ist in Abbildung 8 ersichtlich.

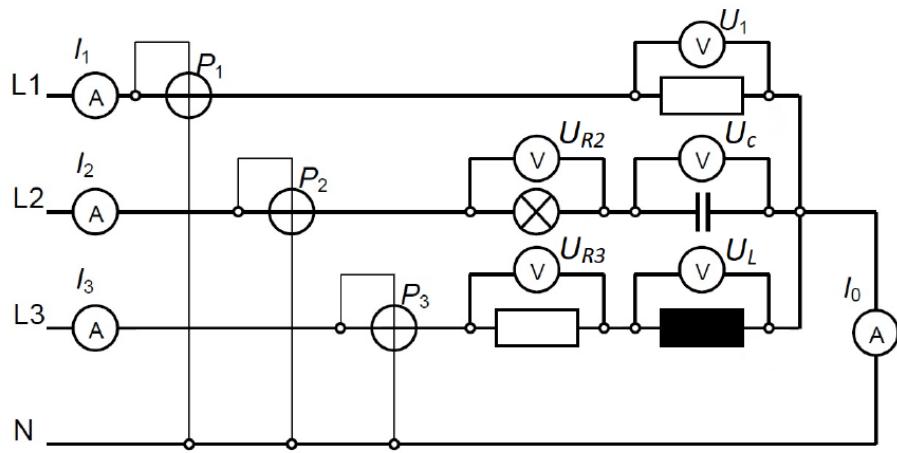


Abbildung 7: Schaltplan für die Messung der Wirkleistung für allgemeine Verbraucher in Sternschaltung [leistungsmessungvorbereitung]

I_i ... entsprechende Ströme gemessen mit entsprechenden Amperemeter A

U_i ... entsprechende Spannungen gemessen mit entsprechenden Voltmeter V

R_i ... entsprechender Widerstand durch die jeweiligen Verbraucher

P_i ... Powermeter

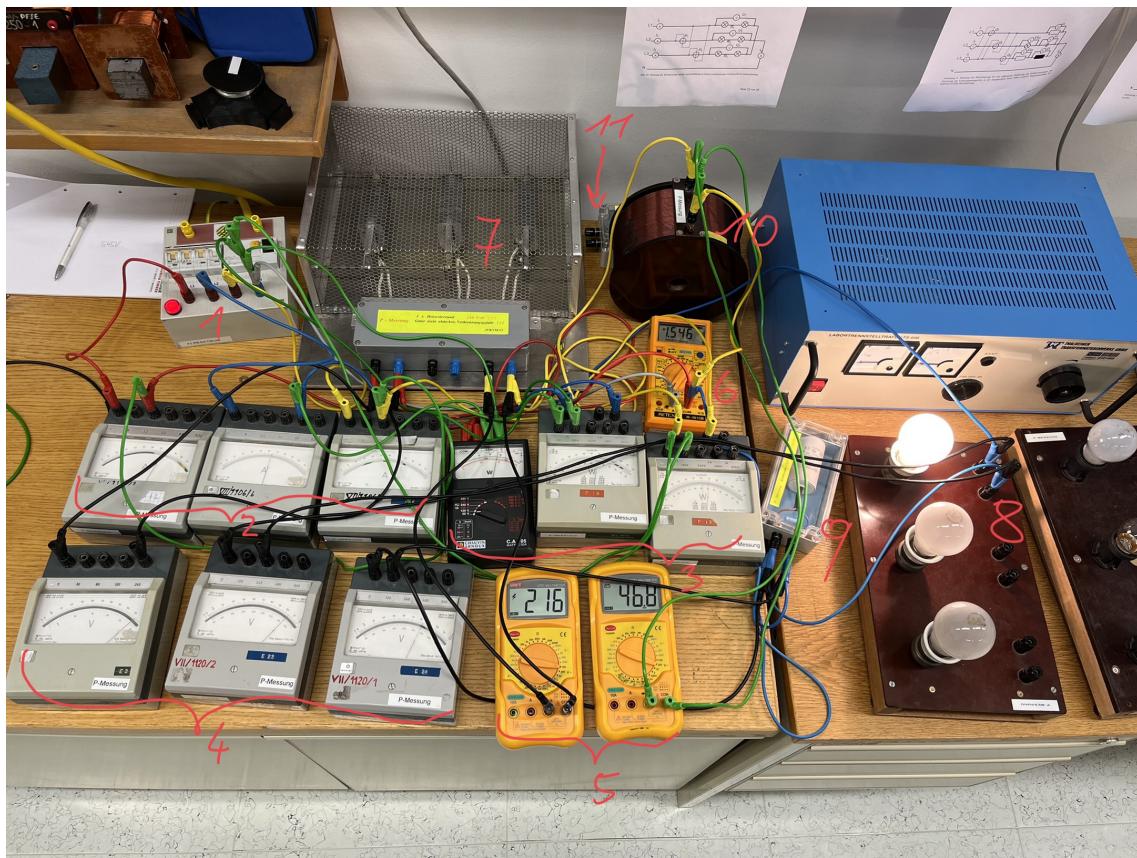


Abbildung 8: Realer Versuchsaufbau für die Messung der Wirkleistung für allgemeine Verbraucher in Sternschaltung. (Bei den Kabeln wurde ein Farbschema eingehalten, um eine bessere Übersicht zu ermöglichen.)

- 1 ... Versorgungsspannung (L_1 rot, L_2 blau, L_3 gelb)
- 2 ... seriell geschaltete Strommessgeräte
- 3 ... seriell geschaltete Leistungsmessgeräte mit parallelen Anschlüssen zum Neutralleiter (grün)
- 4 ... parallel geschaltete analoge Spannungsmessgeräte über die entsprechenden Verbraucher (schwarz)
- 5 ... parallel geschaltete digitale Spannungsmessgeräte über die entsprechenden Verbraucher (schwarz/grün)
- 6 ... Strommessgerät zwischen Sternpunkt und Neutralleiter (grau)
- 7 ... Heizwiderstände
- 8 ... ohmscher Verbraucher
- 9 ... Kapazität (Kondensator)
- 10 ... Induktivität (Spule)
- 11 ... 2. Kapazität für Bonusaufgabe

Für die Bonusaufgabe werden folgende Änderungen vorgenommen:

- L_1 bleibt unverändert (Heizwiderstand)
- L_2 Schaltung von einem Heizwiderstand und einem Kondensator mit parallel geschalteter Induktivität
- L_3 Schaltung von einem Heizwiderstand und einem Kondensator

3.7 Blindleistungsmessung

Um die Blindleistung eines allgemeinen Verbrauchers sichtbar zu machen, wird nun die Schaltung nach folgendem Schaltplan aus Abbildung 9 aufgebaut, indem die grünen Kabel der Powermeter aus Abbildung 8 entsprechend modifiziert werden.

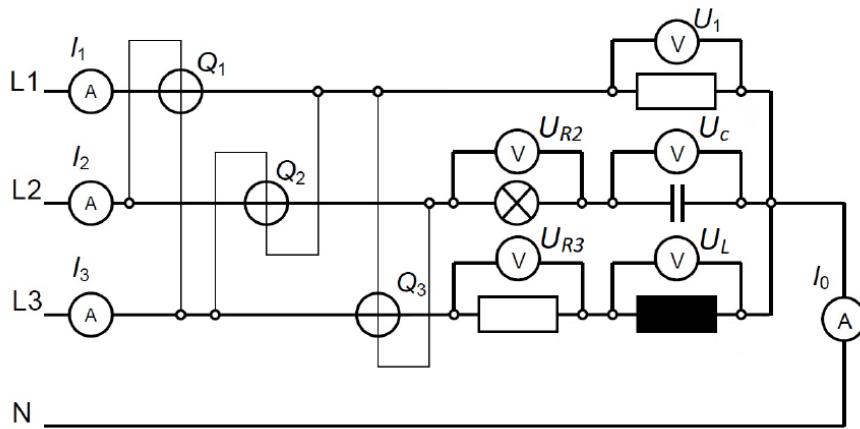


Abbildung 9: Schaltplan für die Messung der Blindleistung für allgemeine Verbraucher in Sternschaltung [leistungsmessungvorbereitung]

I_i ... entsprechende Ströme gemessen mit entsprechenden Ampermeter A

U_i ... entsprechende Spannungen gemessen mit entsprechenden Voltmeter V

R_i ... entsprechender Widerstand durch die jeweiligen Verbraucher

P_i ... Powermeter

3.8 Bau eines rudimentären Asynchron-Drehstrommotors

Um den Bau eines rudimentären Asynchron-Drehstrommotors zu realisieren, werden 3 Spulen mit Eisenkern wie in ?? um eine drehbar gelagerte Metallscheibe aufgestellt.

WS22
09.12.2022

STARK Matthias - 12004907
PHILIPP Maximilian - 11839611

FLAB 1
Leistungsmessung

Die Spulen werden mit vorgeschalteten Heizwiderständen an die Versorgungsspannung geschlossen.

WS22
09.12.2022

STARK Matthias - 12004907
PHILIPP Maximilian - 11839611

FLAB 1
Leistungsmessung

4 Geräteliste

5 Versuchsdurchführung und Messergebnisse

5.1 ohmsche Last in Wechselstromkreis

5.2 Symmetrische Last in Dreieckschaltung

5.3 Symmetrische Last in Sternschaltung

5.4 Asymmetrische Last in Sternschaltung

5.5 Asymmetrische Last in Sternschaltung und simulierten
Kabelbruch

5.6 Wirkleistungsmessung

5.7 Blindleistungsmessung

5.8 Bau eines rudimentärern Asynchron-Drehstrommotors

6 Auswertung

6.1 ohmsche Last in Wechselstromkreis

6.2 Symmetrische Last in Dreieckschaltung

6.3 Symmetrische Last in Sternschaltung

6.4 Asymmetrische Last in Sternschaltung

6.5 Asymmetrische Last in Sternschaltung und simulierten
Kabelbruch

6.6 Wirkleistungsmessung

6.7 Blindleistungsmessung

6.8 Bau eines rudimentärern Asynchron-Drehstrommotors

7 Diskussion

Abbildungsverzeichnis

1	Realer Versuchsaufbau für die Messung einer ohmschen Last	3
2	Schaltplan für die Messung der Wirkleistung mit Aronschaltung für symmetrische Verbraucher in Dreiecksschaltung	4
3	Realer Versuchsaufbau für die Messung der Wirkleistung mit Aronschaltung für symmetrische Verbraucher in Dreiecksschaltung	5
4	Schaltplan für die Messung der Wirkleistung mit Aronschaltung für symmetrische Verbraucher in Sternschaltung	6
5	Realer Versuchsaufbau für die Messung der Wirkleistung mit Aronschaltung für symmetrische Verbraucher in Sternschaltung	7
6	Entsprechende Konfiguration für eine asymmetrische Verteilung der Last	8
7	Schaltplan für die Messung der Wirkleistung für allgemeine Verbraucher in Sternschaltung	9
8	Realer Versuchsaufbau für die Messung der Wirkleistung für allgemeine Verbraucher in Sternschaltung	10
9	Schaltplan für die Messung der Blindleistung für allgemeine Verbraucher in Sternschaltung	11

Tabellenverzeichnis